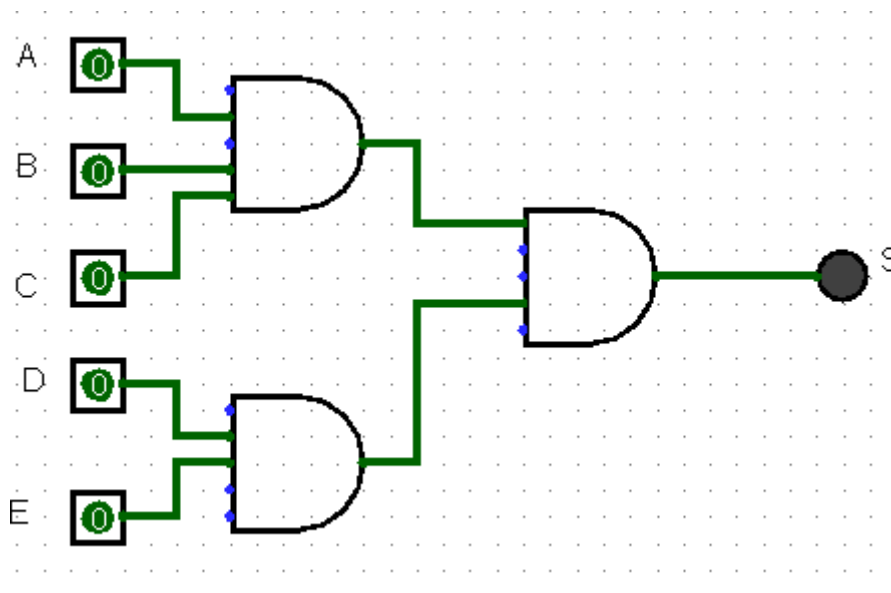


# Respostas Exercícios Portas Lógicas

## Álgebra Booleana – parte 2

1) Dado o circuito abaixo faça a tabela verdade e a expressão booleana




$$S = (ABC) \cdot (DE)$$

A	B	C	D	E	S1	S2	S
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	1	0	1	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	0	1	0
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	1	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0
1	1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1

2. Dada a expressão booleana apresente o circuito e a tabela verdade]

$$S = (AC) + (B+D) + (EF)$$

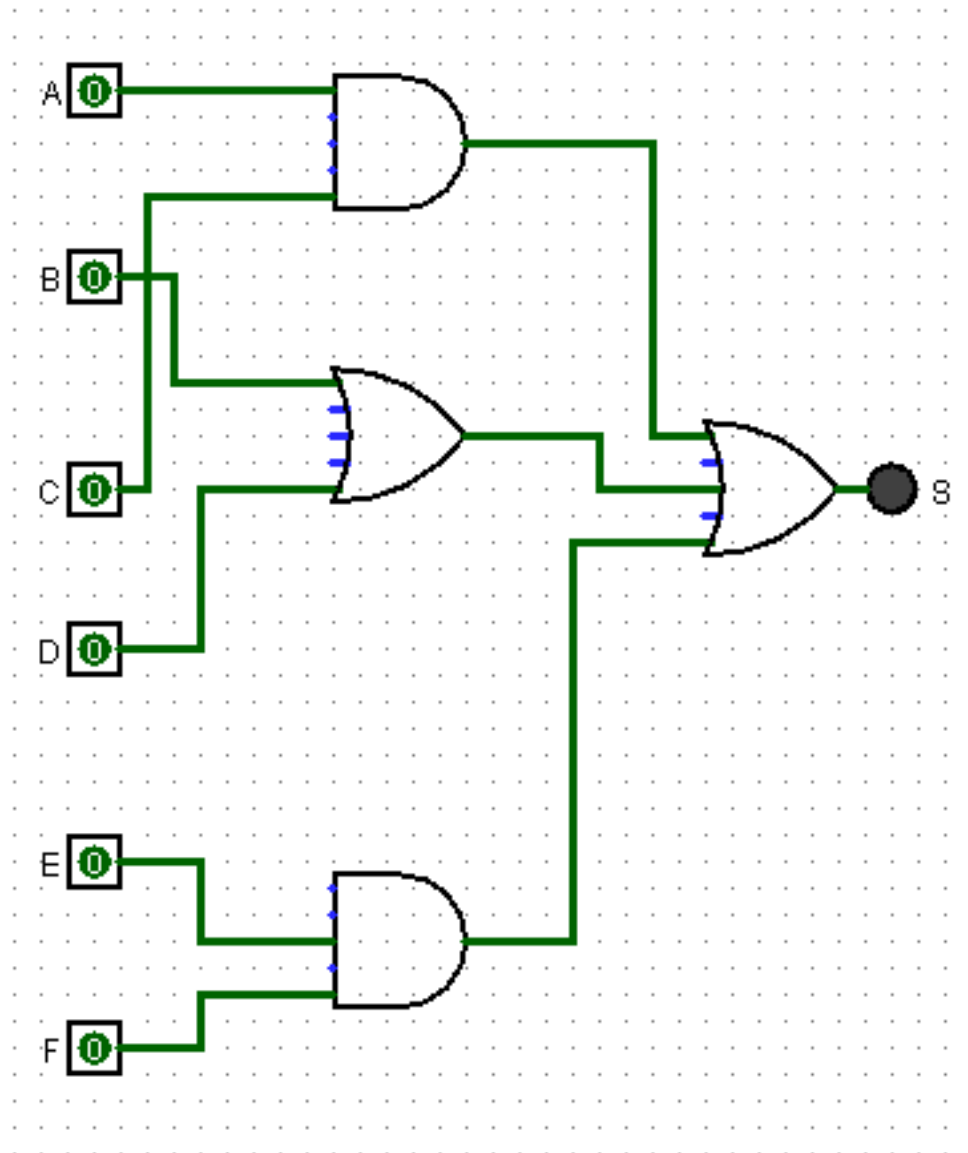


[illegible]


3. Dada a tabela verdade a seguir, desenhe o seu circuito lógico e a expressão booleana

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

$$S = (!A!BCD) + (A!B!C!D) + (A!BCD)$$

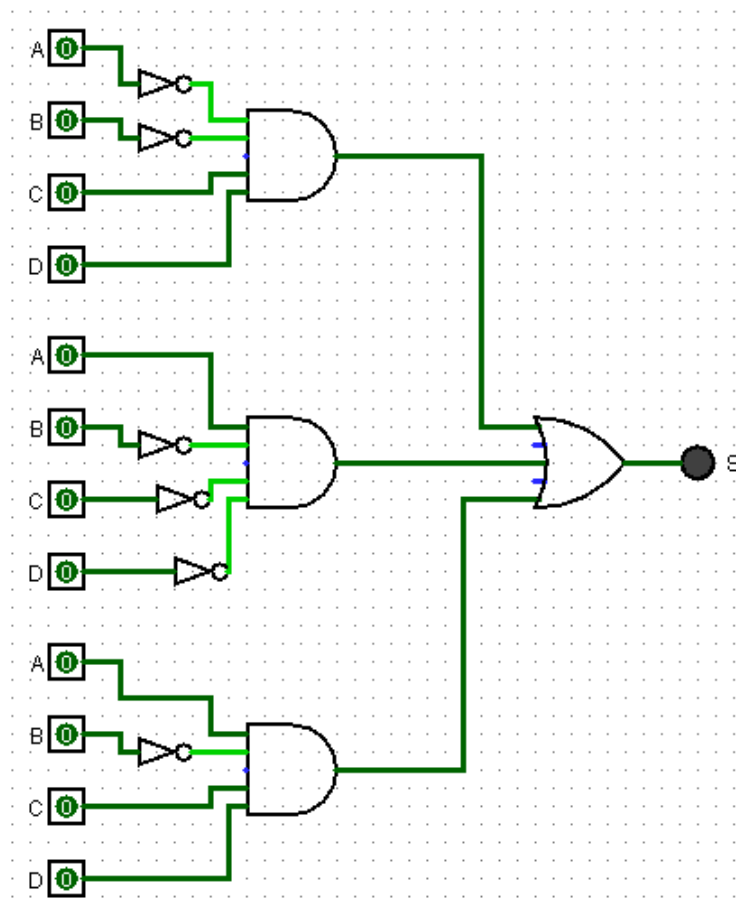

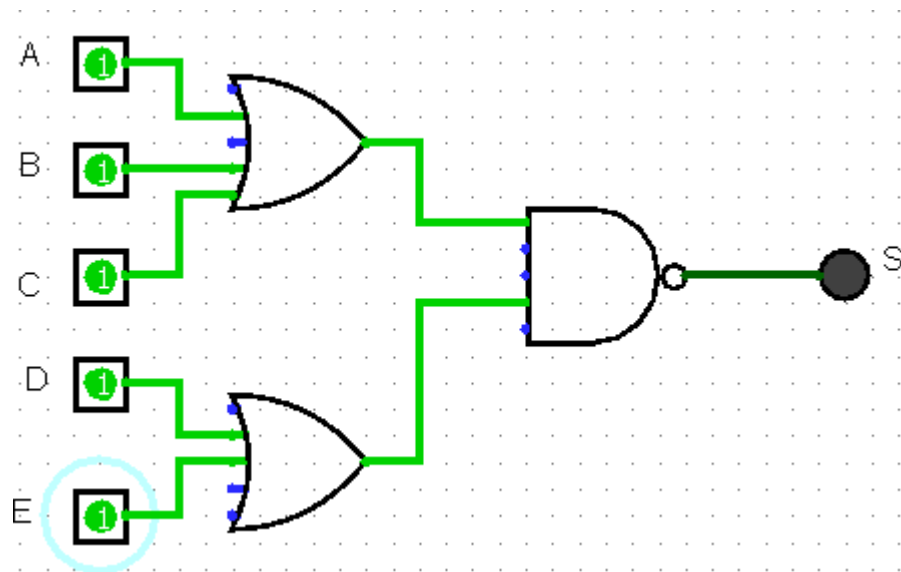
1. Dado o circuito abaixo faça a tabela verdade e a expressão booleana



$$S = (A + B + C) \cdot (D + E)$$

A	B	C	D	E	S1	S2	S
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1



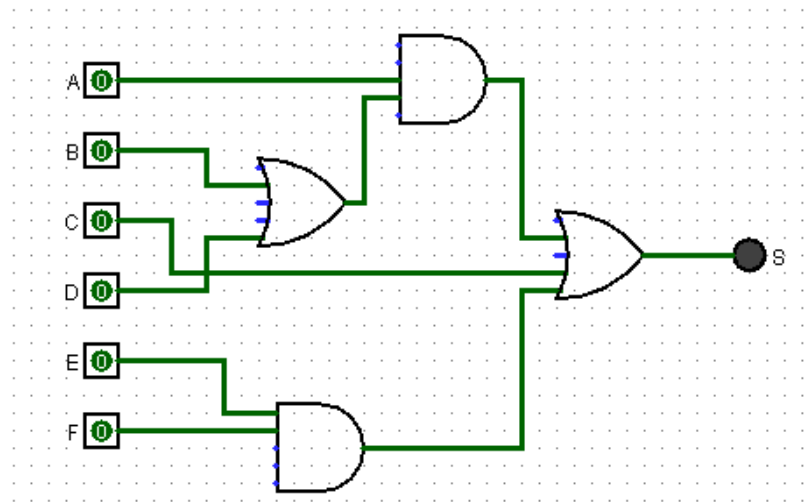

3. Dada a tabela verdade a seguir, desenhe o seu circuito lógico e a expressão booleana

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

$$S = (!A!B!CD) + (A!B!CD) + (A!B!C!D) + (ABCD)$$

